 


# Aufbau logischer Gatter



Vom Feldeffekt-Transistor  
zum Supercomputer





# Überblick

- ▶ Was ist CMOS ?
- ▶ Feldeffekt-Transistor & CMOS-Prozess
- ▶ kombinatorische Logikzellen
- ▶ sequenzielle Logikzellen
- ▶ weitere Logikfamilien



# Der Feldeffekt-Transistor

---

... hat **3 Anschlüsse**: Gate, Drain, Source

... funktioniert bei richtiger Auslegung  
**wie ein Schalter**


... ist aber bei genauerer Betrachtung  
eigentlich ein **analoges Bauelement**

- analoge Zustandsübergänge (Schaltflanken)
- begrenzte Schaltzeiten
- Einschwingen und Überschwingen, etc.



# Schaltvorgang: Ideal & Realität

► Idealisierung

► Realität

 


# n-Kanal Enhancement MOSFET

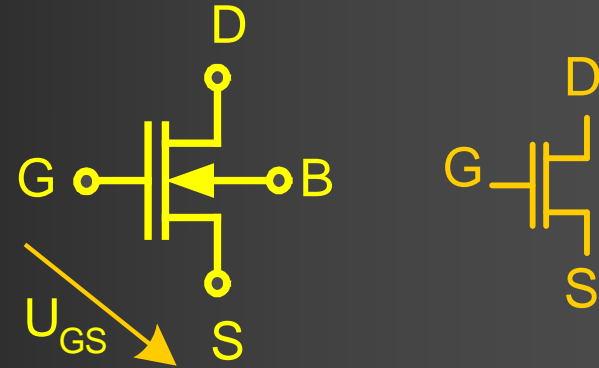 

bei  $U_{GS} = 0$   
kein Stromfluß  
=> "selbstsperrend".

bei  $U_{GS} > U_{th} > 0$   
Stromfluß von D nach S  
( $U_{th}$  ... Schwellspannung)

# Was passiert im FET?

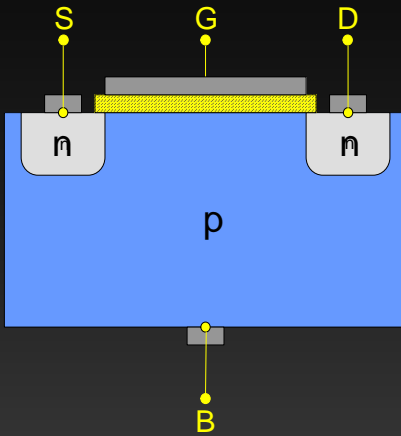


pn-Übergang: Gleichgewicht der Kräfte auf Elektron

- elektr. Kraft (zum Kern)
- Gitterkraft (zum Loch)

(thermodyn. Vorgänge, stark temperaturabh.!)

- ▶  $U_{GS}$  bewirkt E-Feld (= zusätzl. elektr. Kraft auf Elektronen) und verschiebt dadurch Gleichgewicht.
- ▶ Bei  $U_{GS} = U_{th}$  sind die Löcher im p-Si gefüllt; Elektronen können den Kanal zwischen D und S passieren.

# n-Kanal FET: Eingangskennlinie

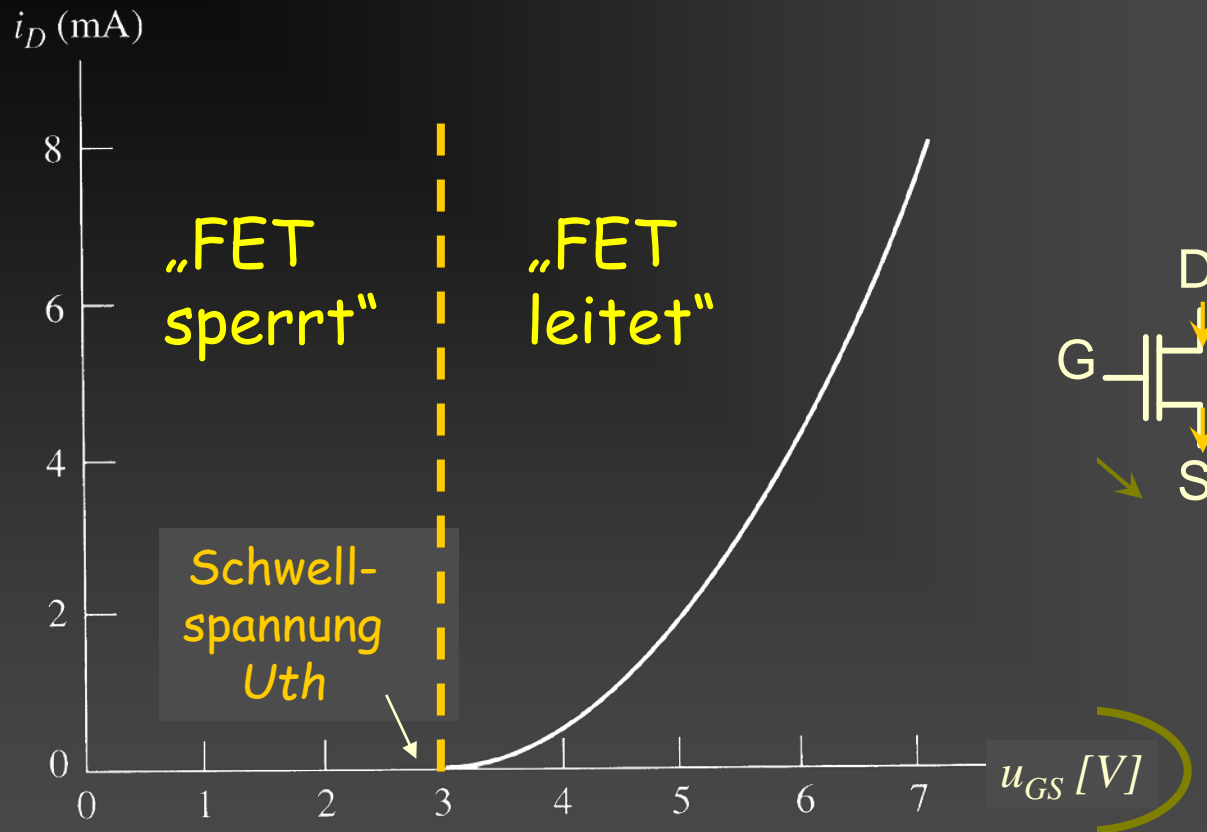


# Dimensionierung



- ▶ **Schwellspannung  $U_{th}$** 
  - ✓ Grenzwert der Spannung zwischen „Schalter geschlossen“ und „Schalter offen“
  - Einstellbar über Dotierung
- ▶ **Ausgangsstrom  $I_{DSS}$** 
  - ✓ Maximaler Strom, den der FET bei „Schalter geschlossen“ führen kann
  - Einstellbar über Verhältnis von Kanallänge  $L$  zu Kanalbreite  $W$ :  $I_{DSS} \propto W/L$  („Formfaktor“)





# Formfaktor

 


- ▶ Quotient aus Kanalbreite  $W$  und Kanallänge  $L$
- ▶ bestimmt **Sättigungsstrom** des Schalters
- ▶ Erlaubt Einstellen der **Treiberstärke**
  - höhere Treiberstärke als X1 (X2, X4, X8)  
(X1 entspricht dem einfachen Inverter)
  - Angleich p-Kanal / n-Kanal  
(Mobilität d. Löcher schlechter  $\Rightarrow$  ca. Faktor 2)
  - Optimierung nach Performance / Fläche


# Modell n-Kanal FET

 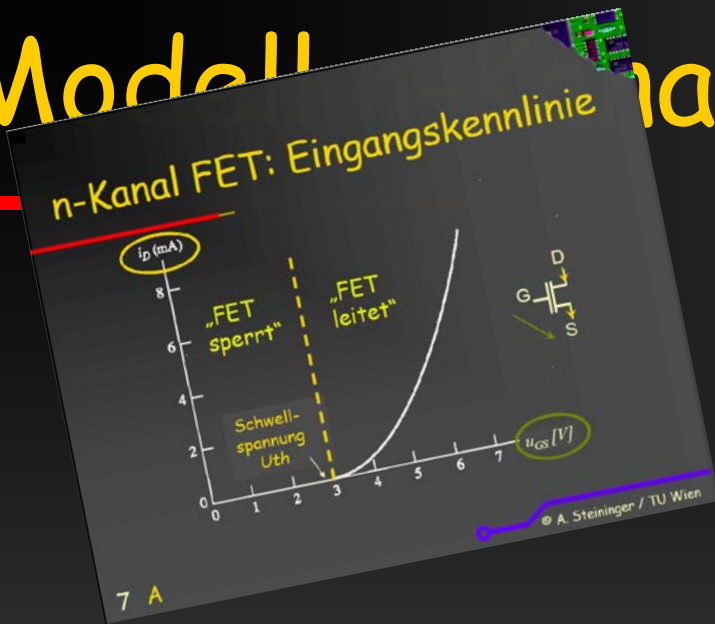

 ▶ bei logisch 1 ist der Schalter geschlossen



▶ bei logisch 0 ist der Schalter offen

 


# FET-Grundschialtung 1

„Sourceschialtung“

VCC

R

 

Gleichungssystem:

$$U_A = VCC - R \cdot I_D$$

$$I_D = K [2(U_{GS} - U_{th})U_{DS} - U_{DS}^2]$$

$$U_{DS} = U_A$$


$$U_{GS} = U_E$$

Steuerspannung  $U_{GS}$  nur durch Eingangsspannung bestimmt

Spannung wird invertiert

# FET-Grundschialtung 2

„Sourcefolger“

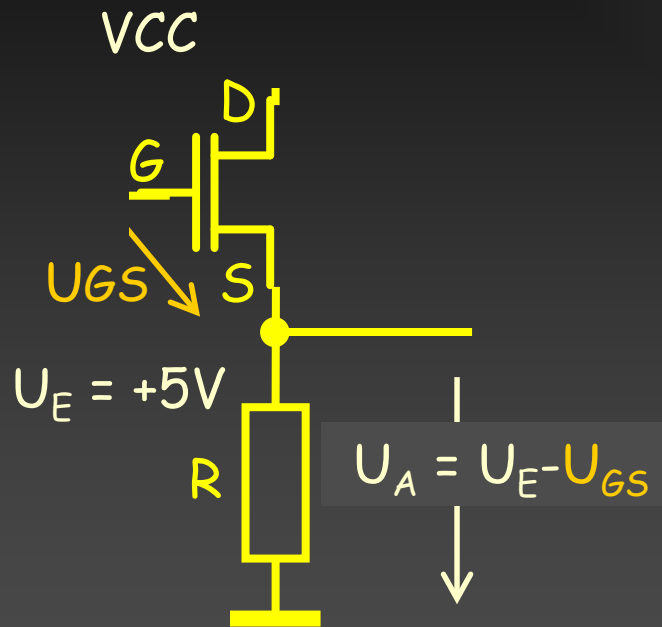

Gleichungssystem:

$$U_A = R \cdot I_D$$


$$I_D = K (U_{GS} - U_{th})^2$$

$$U_{GS} = U_E - U_A$$

Ausgangsspannung  $U_A$   
vermindert verfügbare  
Steuerspannung  $U_{GS}$  !

Ausgangsspannung  $U_A$  ist  
stets kleiner als  
Eingangsspannung


# Vergleich der Schaltungen

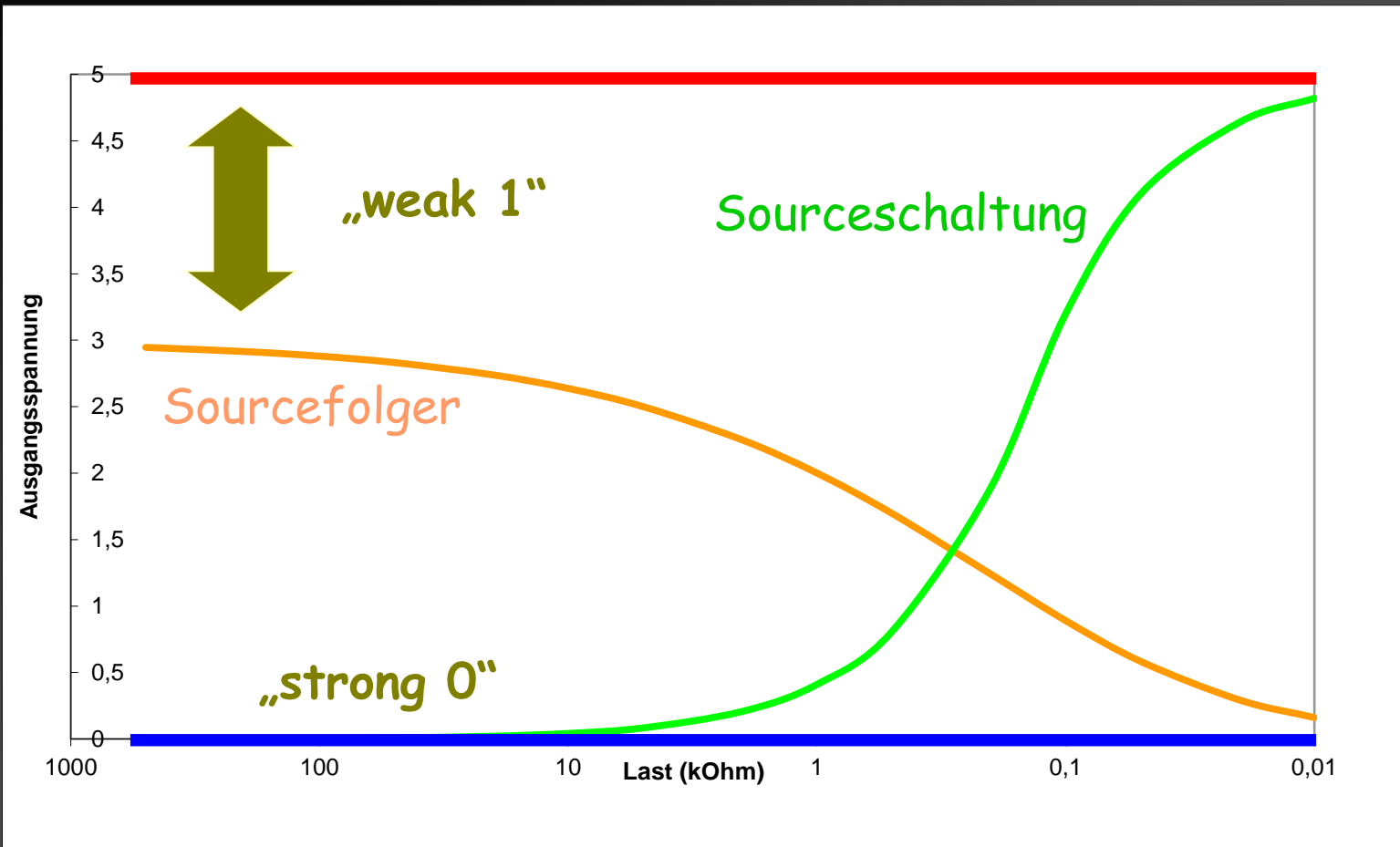


# Starke und schwache Pegel

+5V

R

 

 $U_{GS}$  ist nur durch  $U_E$  bestimmt, unabh. von  $U_A$






$U_{GS}$  sinkt wenn  $U_A$  steigt => FET-Schalter öffnet!  
„Schalter“ abh. v. Ausgang

# Modell p-Kanal FET

umgekehrt wie bei  
n-Kanal FET!

▶ bei logisch 1 ist  
der Schalter **offen**

   ▶ bei logisch 0 ist  
der Schalter  
**geschlossen**



# Vorteil „komplementärer“ FETs



- ▶ n-Kanal FET kann
  - logisch „0“ aktiv treiben (strong 0),
  - logisch „1“ nur *sehr schwach* (weak 1)
- ▶ p-Kanal FET kann
  - logisch „1“ aktiv treiben (strong 1),
  - logisch „0“ nur *sehr schwach* (weak 0)
- ▶ Durch **Kombination** kann man *beide logischen Pegel aktiv* treiben




# CMOS-Logik



- ▶ n-Kanal FET und p-Kanal-FET nennt man zueinander „komplementär“.
- ▶ es werden **MOSFET**-Transistoren verwendet (**M**etall/**O**xid/**S**emiconductor)

„Complementary **MOSFET**“ **CMOS**

 - ▶ **CMOS treibt beide Logikpegel aktiv.**
- ▶ In CMOS lassen sich logische Funktionen besonders effizient implementieren.




# Überblick

- ▶ Was ist CMOS ?
- ▶ Feldeffekt-Transistor & CMOS-Prozess
- ▶ **kombinatorische Logikzellen**
- ▶ sequenzielle Logikzellen
- ▶ weitere Logikfamilien

# Der CMOS-Inverter: Funktion



„1“ am Eingang:

p-FET  
offen  
n-FET  
geschl.

 


„0“ am Eingang:

p-FET  
geschl.  
n-FET  
offen

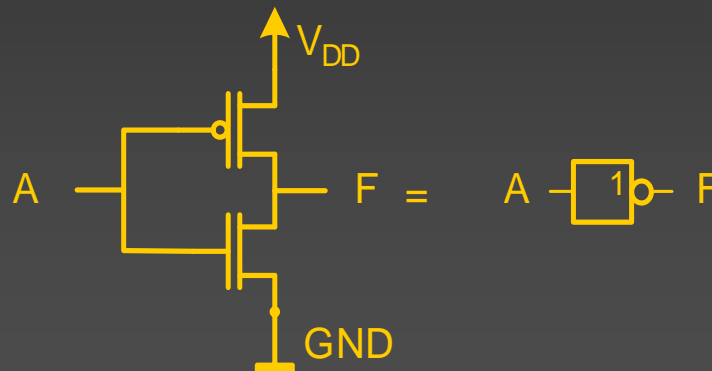
 


# CMOS-Inverter: Kennlinie

 


Die Funktion des Inverters ist im Grunde analog: Für einen Eingangspegel zwischen HI und LO kann sich ein Ausgangspegel zwischen LO und HI ergeben

# CMOS-Inverter: Technologie

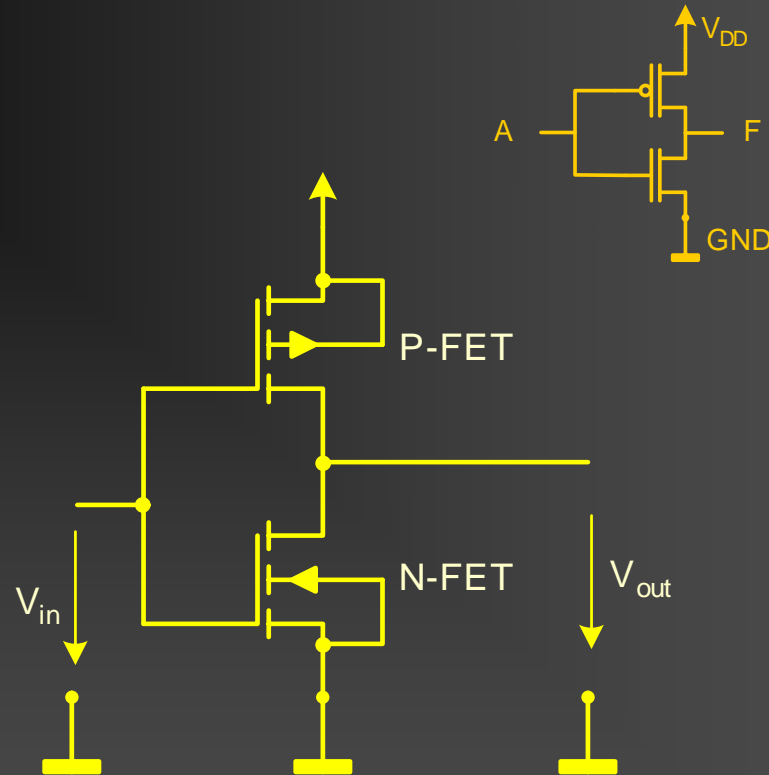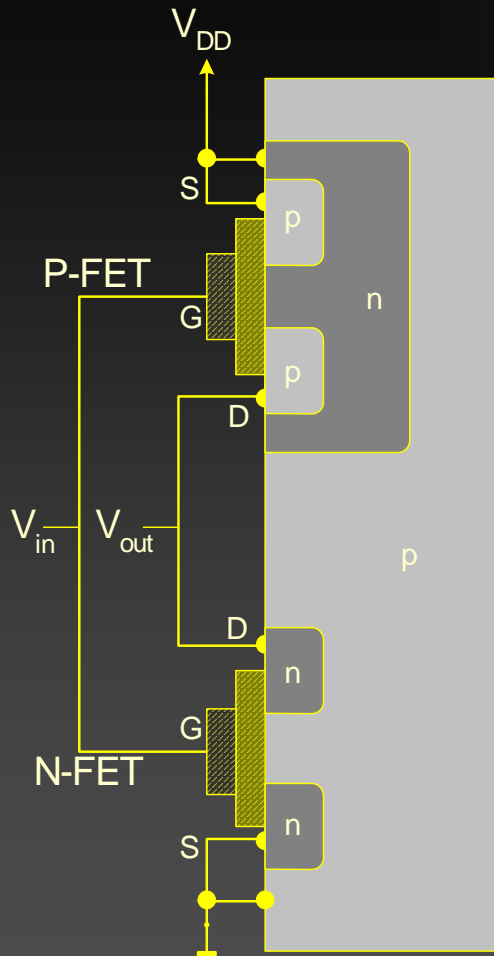


# Aufbau eines CMOS-NAND2

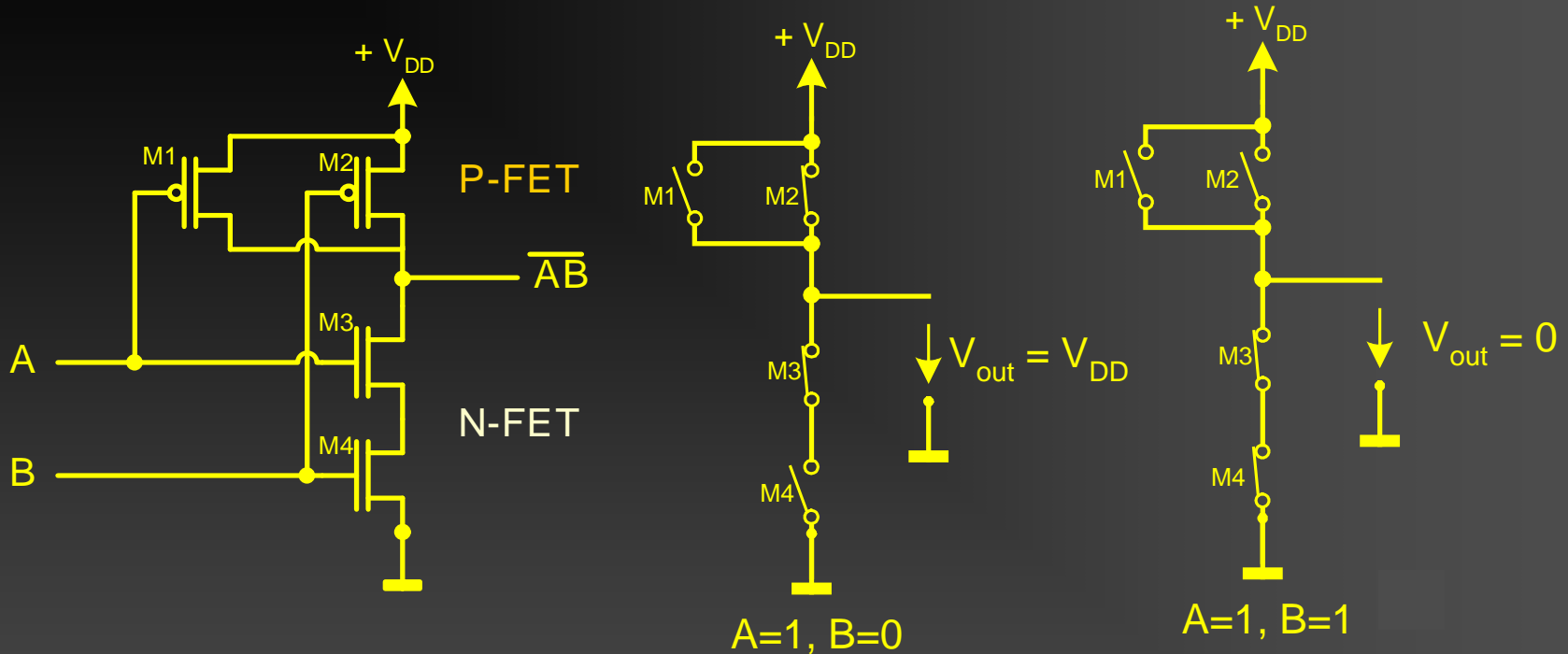

p-FETs parallel  $\Rightarrow$  „0“ an A oder B für  $Y =$  „1“

n-FETs in Serie  $\Rightarrow$  „1“ an A und B für  $Y =$  „0“

# Aufbau eines CMOS-NOR3

 


p-FETs in Serie  
→ „0“ an A, B und C  
für  $Y = „1“$

n-FETs parallel  
→ „1“ an A, B oder C  
für  $Y = „0“$

# CMOS-Buffer




- ▶ Falsch  
N & P-FET vertauscht

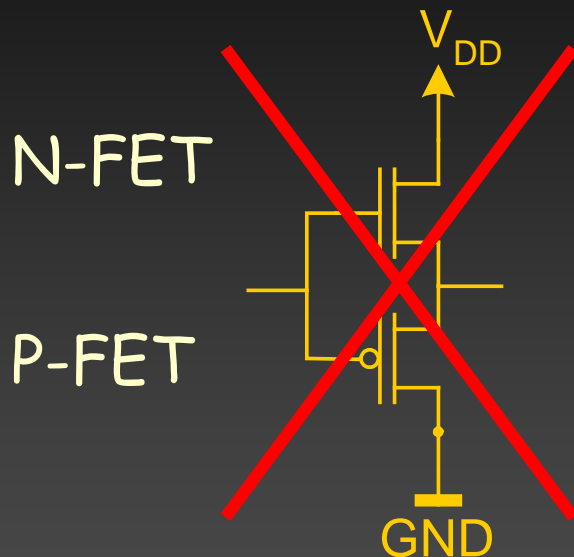

Nur schwache Pegel !

- ▶ Richtig  
2 Inverter in Serie

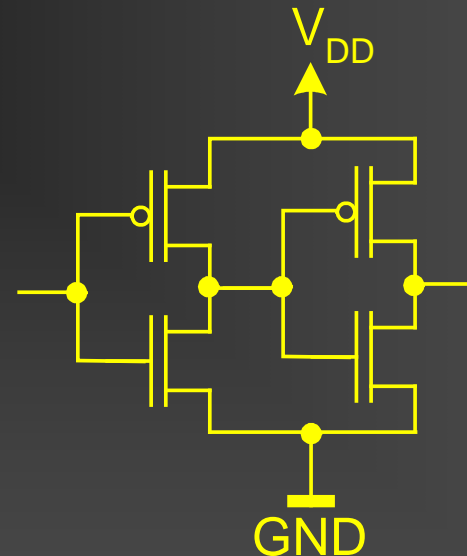

2-stufige Schaltung !




# CMOS-Gatter: allg. Aufbau

## ► Der p-Stack

- wird aus p-FETs gebildet
- schaltet den Ausgang auf "1"
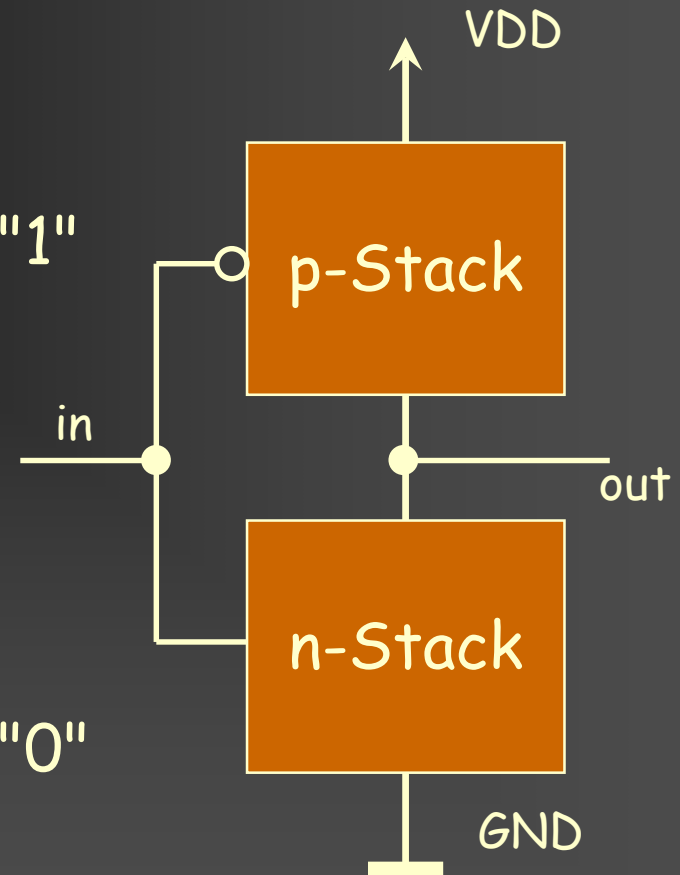
## ► Der n-Stack

- wird aus n-FETs gebildet
- schaltet den Ausgang auf "0"




# Tri-State-Ausgang




p-Stk	n-Stk	Ausgang
ein	aus	1
aus	ein	0
aus	aus	Tri-state
ein	ein	Kurzschluß

erlaubt Abschalten des Ausgangs  
über einen Steuereingang  
„output enable (OE)“.

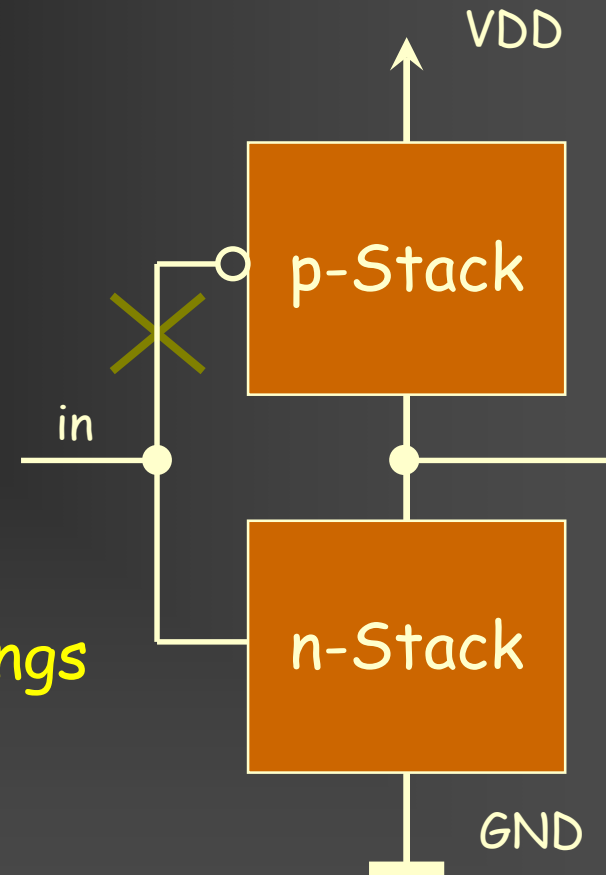Vorteil: erlaubt mehrere Treiber  
an einem Bus



# Tri-State Bus: Probleme

 

## ▶ Bus-Contention:

auf einer Leitung ist zu einem Zeitpunkt mehr als ein Treiber aktiv => hohe Ströme, Pegel undefiniert


## ▶ Floating Bus:

auf einer Leitung ist kein Treiber aktiv  
=> Pegel undefiniert


➡ **Bus-Keeper** (bus friendly Logic): FF aus antiparallelen Invertern hält den letzten Zustand, kann aber leicht „overruled“ werden (schwache Treiberstärke)
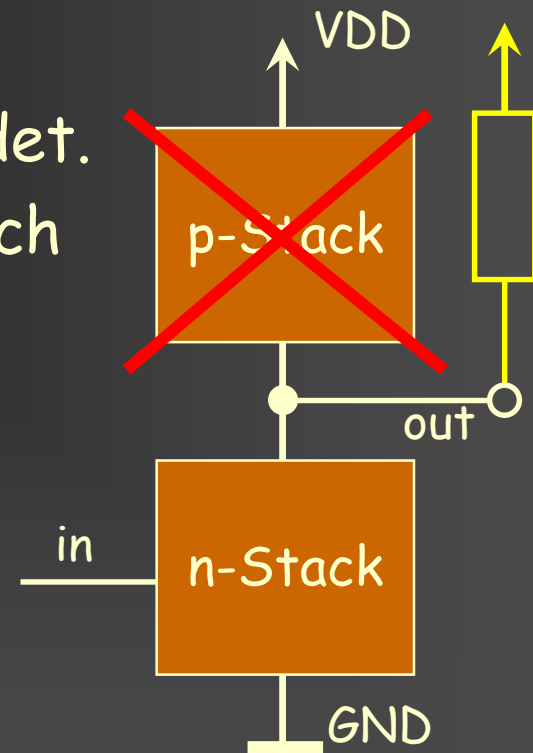
# Open-Drain Ausgang (OD)

- ▶ Der (aktive) p-Stack wird weggelassen. An seiner Stelle wird extern ein Widerstand verwendet.
- ▶ Ausgang "0" wird weiterhin durch den n-Stack erzwungen. Es sind auch größere Ströme zulässig.
- ▶ Ausgang "1" wird bei offenem n-Stack durch den Widerstand (schwach) hergestellt: Bei größeren Strömen bricht die Spannung ein.




# Prinzip des „Wired AND“

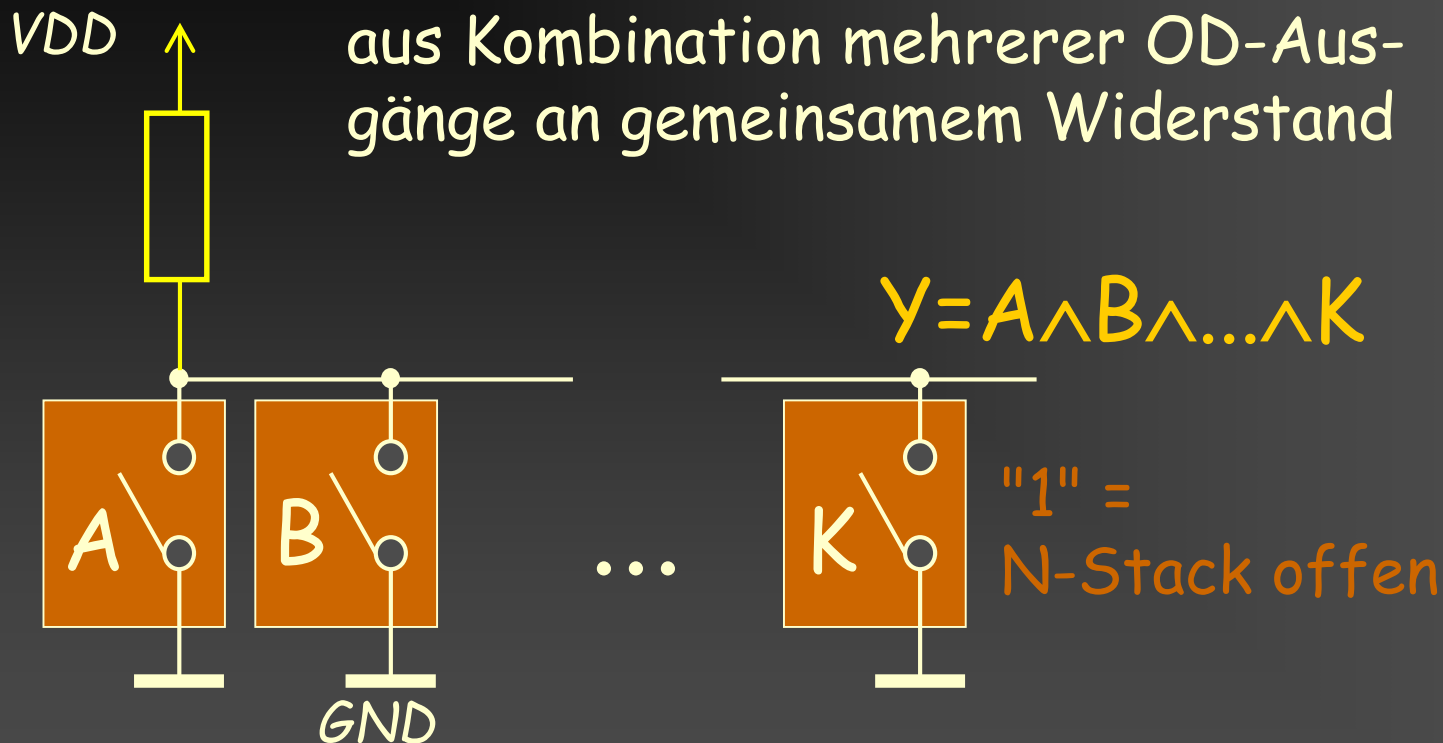

# Aktiver Ausgang



p-Stk	n-Stk	Ausgang
ein	aus	1
aus	ein	0
aus	aus	Tri-state
ein	ein	Kurzschluß

 


# n-Stack: Aufbau



- ▶ Ein AND-Term wird durch Serienschaltung von FETs bzw. Blöcken realisiert, ein OR-Term durch Parallelschaltung.
- ▶ Durch geeignete Kombination lassen sich beliebige Boolesche Verknüpfungen realisieren, allerdings mit folgenden Einschränkungen:
  - Da der n-Stack genau dann durchschalten soll, wenn die Zielfunktion "0" ist, **läßt sich nur eine AND/OR Verknüpfung mit Inversion am Schluß realisieren.**
  - Da die n-FETs jeweils bei "1" am Eingang durchschalten, kann man also **nicht mit invertierten Eingängen arbeiten.**


# p-Stack: Aufbau

 

- ▶ Ein AND-Term wird auch hier wieder durch Serienschaltung von FETs bzw. Blöcken realisiert, ein OR-Term durch Parallelschaltung.
- ▶ Für die Zielfunktion gelten folgende Einschränkungen:
  - Da der p-Stack genau dann durchschalten soll, wenn die Zielfunktion "1" ist, darf die Zielfunktion keine Inversion am Schluß haben.
  - Da die p-FETs jeweils bei "0" am Eingang durchschalten, kann man also nur mit invertierten Eingängen arbeiten.



# Lösung der Widersprüche

 

## ► n-Stack

- Inversion am Ende
- nicht-invertierte Eingänge

De Morgan

$$\neg F(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n, \wedge, \vee) \\ = \\ F(\neg X_1, \neg X_2, \neg X_3, \dots, \neg X_n, \vee, \wedge)$$

## ► p-Stack

- keine Inversion am Ende
- nur invertierte Eingänge

# Entwurfsregeln im Überblick


- ▶ Durch **Kombination** aus Serien- und Parallelschaltung lassen sich auch komplexere Funktionen als NAND und NOR realisieren:

**AND-OR-Invert bzw. OR-AND-Invert,**

- ▶ In jedem Fall mit Inversion am Ausgang (wenn nötig extra Inverter nachschalten).
- ▶ In jedem Fall nicht invertierte Eingänge (wenn nötig extra Inverter vorschalten).
- ▶ In jedem Fall p-Stack oben und n-Stack unten.
- ▶ In jedem Fall p-Stack dual zu n-Stack.


# AOI und OAI: Terminologie

## AND-OR-Invert

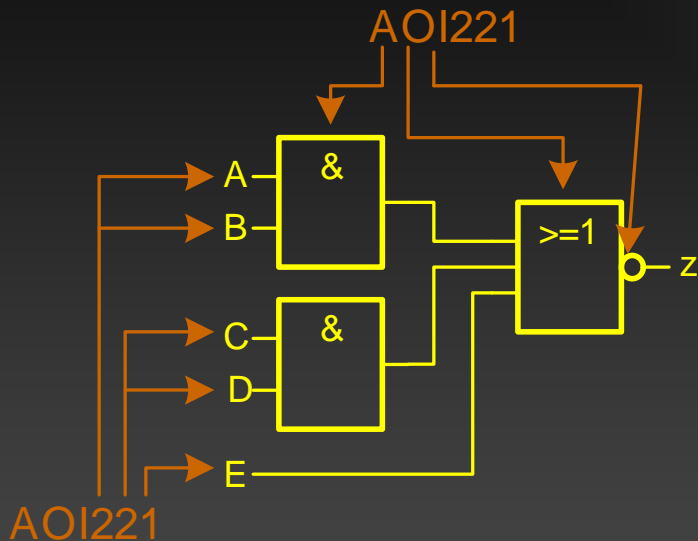

Beispiel AOI221

## OR-AND-Invert

 


Beispiel OAI321

AOI- und OAI-Zellen sind sehr effizient durch Serien/Parallelschaltung von FETs realisierbar

# Entwurfsregeln für AOI & OAI

1. Gleichung  $G$  entsprechend der Funktion aufstellen (Inversion am Schluß!)  
→ **n-Stack** (strong „0“)  
Inversion am Ausgang erfolgt automatisch
2. Inversion zu Eingängen transformieren:  
(De Morgan)  $\Rightarrow$  Gleichung  $G^*$   
→ **p-Stack** (strong „1“)  
Inversion an d. Eingängen erfolgt automatisch wegen p-Kanal-FET
3. In beiden Fällen gilt: AND = Serienschaltung  
OR = Parallelschaltung

# Entwurfsbeispiel AOI221

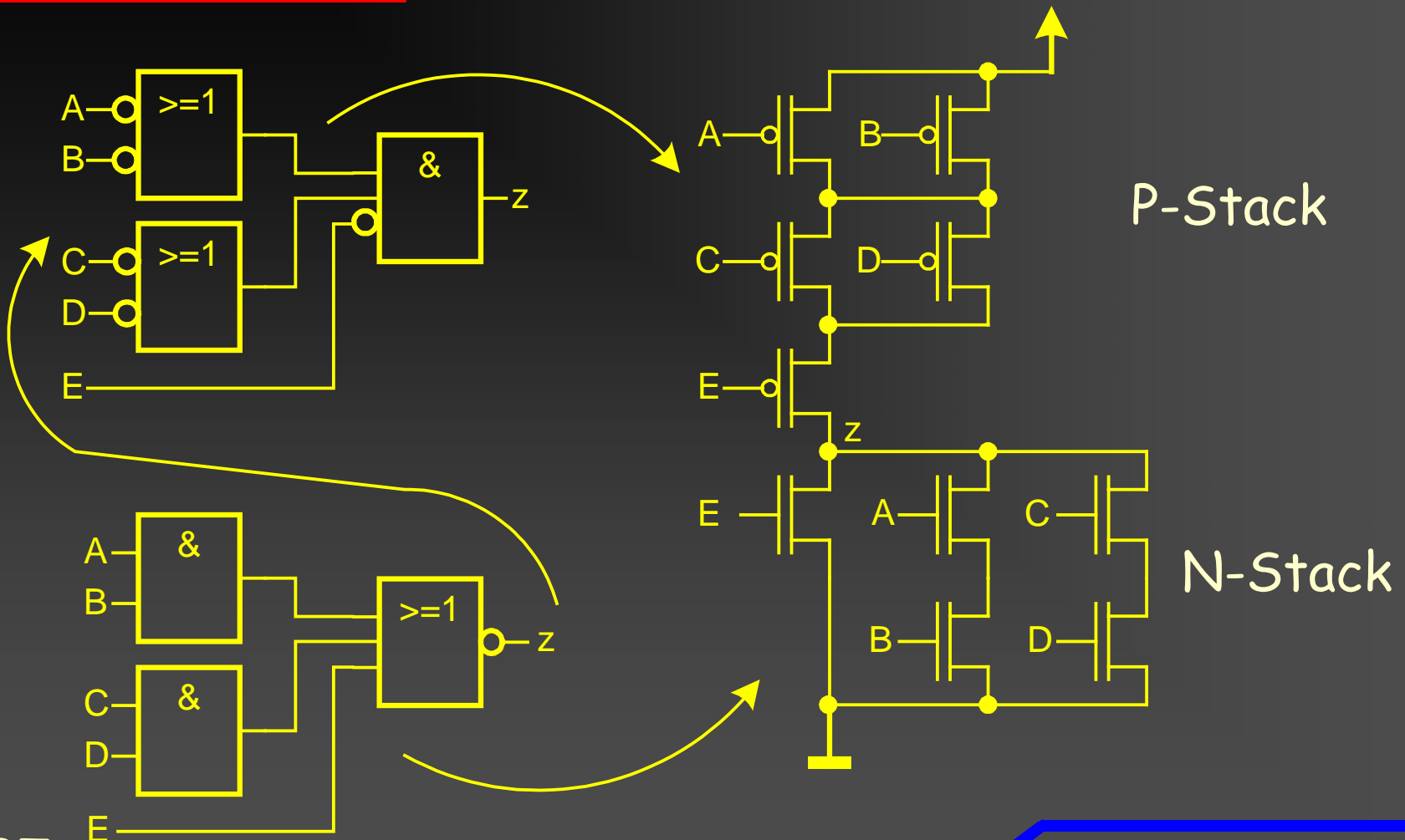

# Rechenbeispiel



## ▶ Alarmanlage:

- 1 Innenkreis mit 1 Bewegungsmelder B, aktivierbar über Schalter S1
- 1 Außenkreis mit 2 Türkontakten K1 und K2, aktivierbar über Schalter S2
- Alle Schalter und Kontakte low-aktiv
- Auslösung d. Sirene über Signal AL (high-aktiv)

## ▶ Gesucht: Realisierung als AOI oder OAI

# Umformungen

$$AL = (\neg S1 \wedge \neg B) \vee (\neg S2 \wedge (\neg K1 \vee \neg K2))$$

## ▶ AOI:

$$AL = (\neg S1 \wedge \neg B) \vee (\neg S2 \wedge \neg K1) \vee (\neg S2 \wedge \neg K2)$$

- nicht invertierend  $\Rightarrow$  Inverter am Ausg.
- invertierte Eingänge  $\Rightarrow$  Inverter an allen Eing.

## ▶ OAI:

$$\neg AL = (S1 \vee B) \wedge (S2 \vee K1) \wedge (S2 \vee K2)$$


- Inversionen bereits an den richtigen Stellen  $\Rightarrow$  viel günstiger zu realisieren

# Alarmanlage als OAI: n-Stack

$$\neg AL = (S1 \vee B) \wedge (S2 \vee K1) \wedge (S2 \vee K2)$$
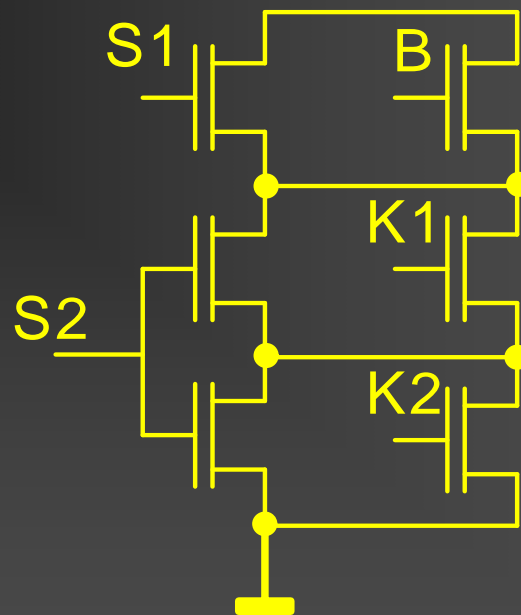
## ► n-Stack:

- S1 parallel B
- S2 parallel K1
- S2 parallel K2
- alle Parallelelemente in Serie






# Alarmanlage als OAI: p-Stack

$$\neg AL = (S1 \vee B) \wedge (S2 \vee K1) \wedge (S2 \vee K2)$$

$$AL = (\neg S1 \wedge \neg B) \vee (\neg S2 \wedge \neg K1) \vee (\neg S2 \wedge \neg K2)$$
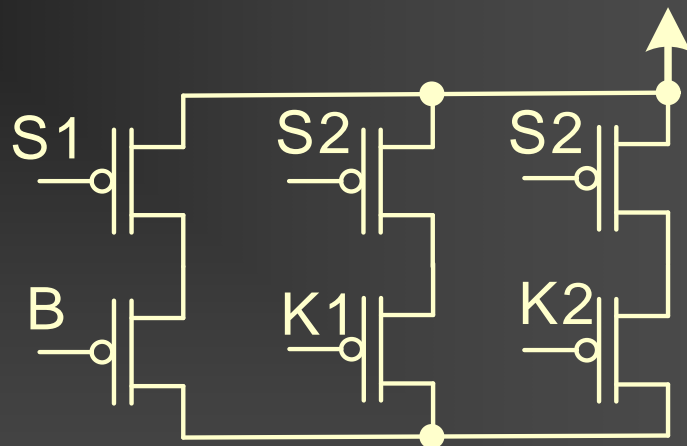
## ► p-Stack:

- S1 in Serie mit B
- S2 in Serie mit K1
- S2 in Serie mit K2
- Alle Serien-elemente parallel




# Alarmanlage als OAI: Lösung

► p-Stack:

$S1 + B, S2 + K1, S2 + K2,$   
alle parallel

► n-Stack:

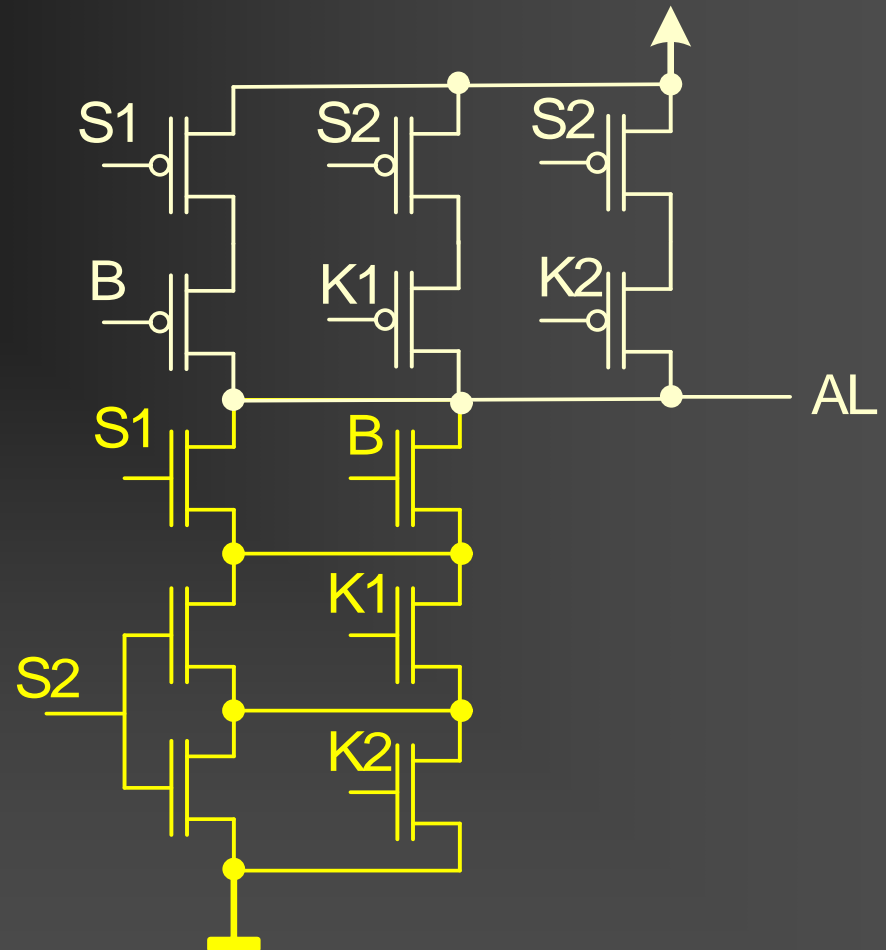$S1 \text{ par } B, S2 \text{ par } K1, S2$   
 $\text{par } K2,$  alle in Serie







# Transmission-Gate (TG)

## ► Funktion:


Schaltbare Verbindung zwischen zwei Leitungen („offen“ = echte Trennung, keine Maskierung)
    
## ► Realisierung:

n-Kanal FET und p-Kanal FET parallel  
(strong '1' und strong '0'!)



# Multiplexer (Mux)

 

## ► Funktion:


Von mehreren ( $n$ ) Eingangssignalen wird über einen Steuereingang eines ausgewählt und an den Ausgang durchgeschaltet.

## ► Realisierung:


- eines von  $n$  Transmission Gates wird aktiviert
- Kombinatorische Verknüpfung:
  - 2:1 Mux als OAI22 + Inverter
  - 4:1 Mux als OAI3333 + Inverter

# Multiplexer-Realisierungen

▶ TG  
(3GE)

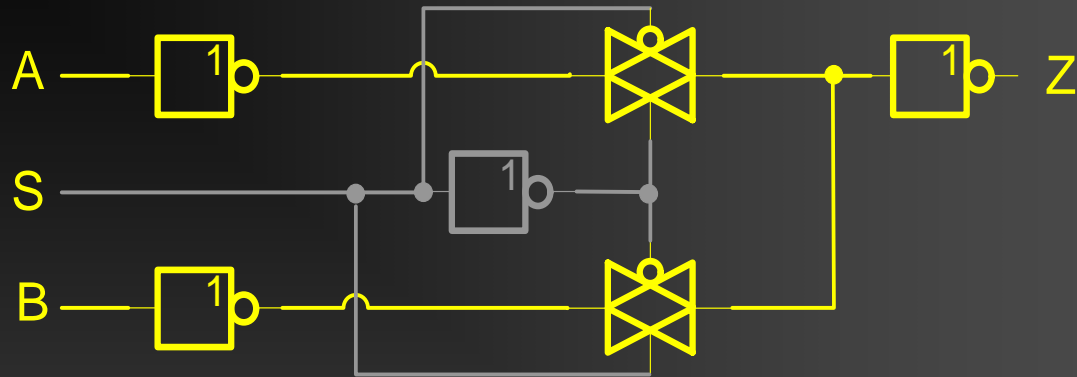

▶ OAI  
(3GE)

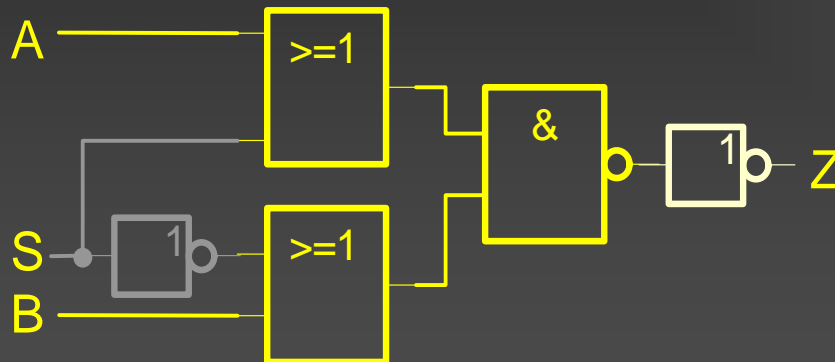

# Exklusiv-ODER (XOR)

## ► Funktion:

logische Verknüpfung  $Y = (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$

## ► Realisierung:

### ■ Multiplexer:


B am Select-Eingang wählt zwischen A und  $\neg A$

### ■ Kombinatorische Verknüpfung: AOI21 + NOR


$$\neg Y = (A \wedge B) \vee (\neg(A \vee B))$$

# XOR-Realisierungen

▶ TG  
(3GE)

 

▶ AOI  
(2.5GE)

 

# Getakteter Inverter

## ► Funktion:

Wie Transmission Gate, aber


- Signal wird invertiert
- Takt als Steuersignal (S)

## ► Realisierung:

Serienschaltung Inverter + Transmission Gate





*Dabei läßt sich eine Verbindung einsparen (siehe nächste Folie)*


## ► Anwendung: bei Latch und Flip-Flop

 



# Getakteter Inv.: Realisierung

 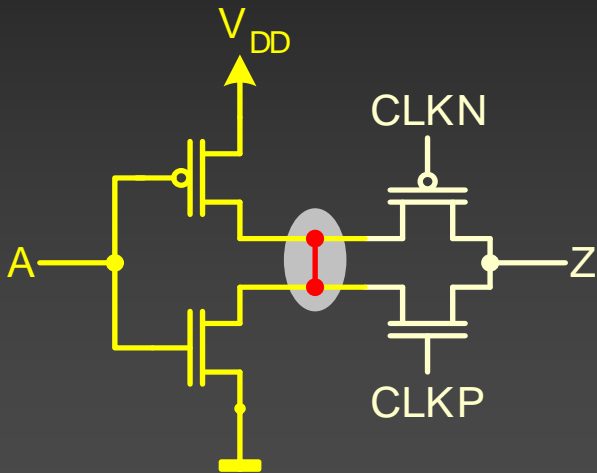 
 


 

# Überblick

- ▶ Was ist CMOS ?
- ▶ Feldeffekt-Transistor & CMOS-Prozess
- ▶ kombinatorische Logikzellen
- ▶ **sequenzielle Logikzellen**
- ▶ weitere Logikfamilien

# Latch

  

## ► Funktion: (positive enable)

Eingänge D (Data) und EN (Enable), Ausgang Q


- Transparent: D wird direkt auf Q abgebildet
- Hold: letzter Zustand von Q wird eingefroren

## ► Realisierung:


Ausgang Q wird entweder von D angesteuert (transparent) oder von sich selbst (Rückkopplung).  
Umschaltung mittels Multiplexer aus zwei TGs

# Funktionsmodell eines Latch

transparent

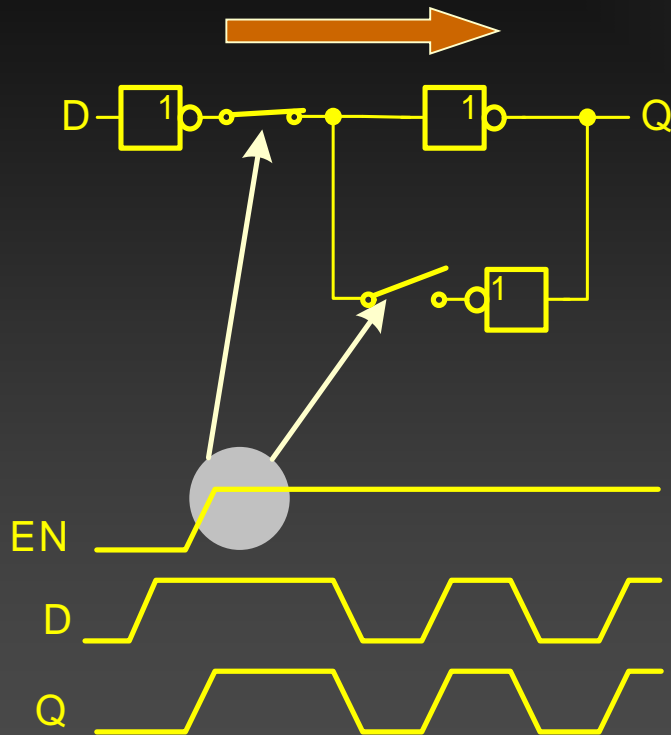

hold

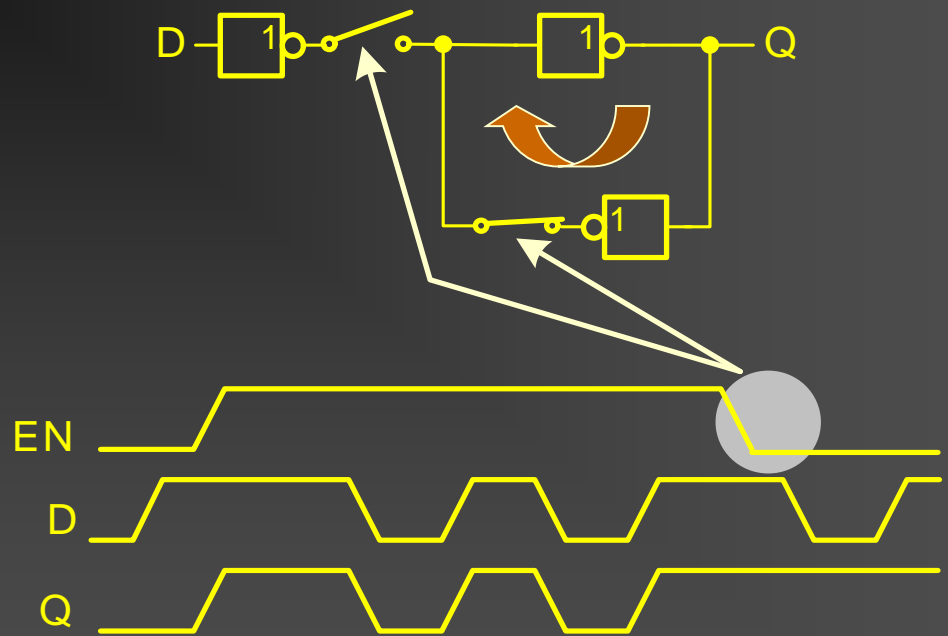

# Grenzen der Geschwindigkeit



## ▶ Wellenausbreitung

- Information kann sich niemals schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. (ca. 20cm/ns)

## ▶ Ladevorgänge

- Das Laden von Kapazitäten mit begrenztem Strom beansprucht Zeit. ( $\tau = RC$ )

## ▶ Bewegung der Ladungsträger

- Bewegung/Diffusion von Ladungsträgern im Halbleiter erfolgt nur mit begrenzter Geschwindigkeit. (Sättigungswert bei Si typ. 0,1 mm/ns)

# Setup- und Hold-Time




- ▶ Eine Änderung am Eingang muss die Rückkopplungsschleife vollständig durchlaufen  
UND
- ▶ Die TGs müssen umgeschalten werden

Diese Vorgänge brauchen **Zeit**:  
„Decision Window“ (= SetupTime + Hold-Time)



Innerhalb dieses „Decision Window“ dürfen keine Flanken am Eingang auftreten (Metastabilität!)

# Realisierung eines Latch

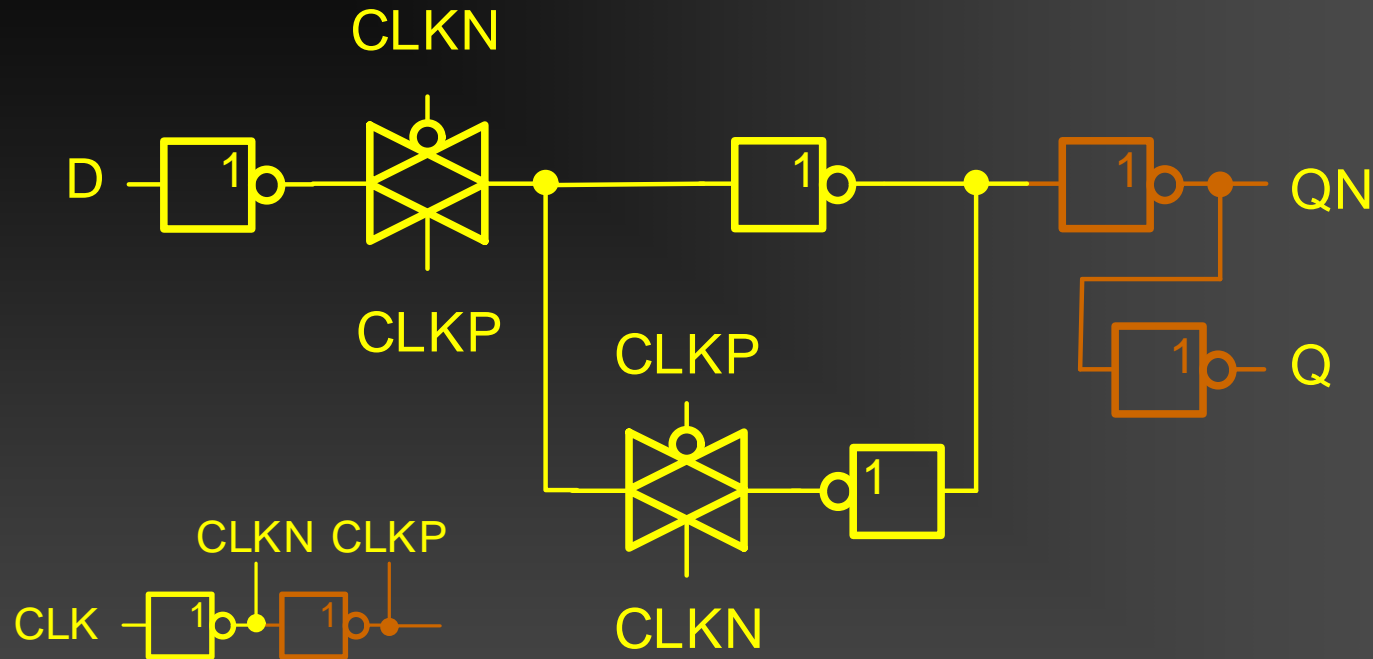

Aufwand: 7 Inv. + 2 TGs = 18 Trans = 4.5 GE

# D-Flip-Flop

  

## ► Funktion:

Eingänge D (Data) und CLK (Clock), Ausgang Q



Der Zustand von D wird jeweils mit der **aktiven Flanke** auf Q übernommen und eingefroren.

## ► Realisierung:


zwei Latches in Master/Slave-Schaltung



# Funktionsmodell eines Flip-Flop

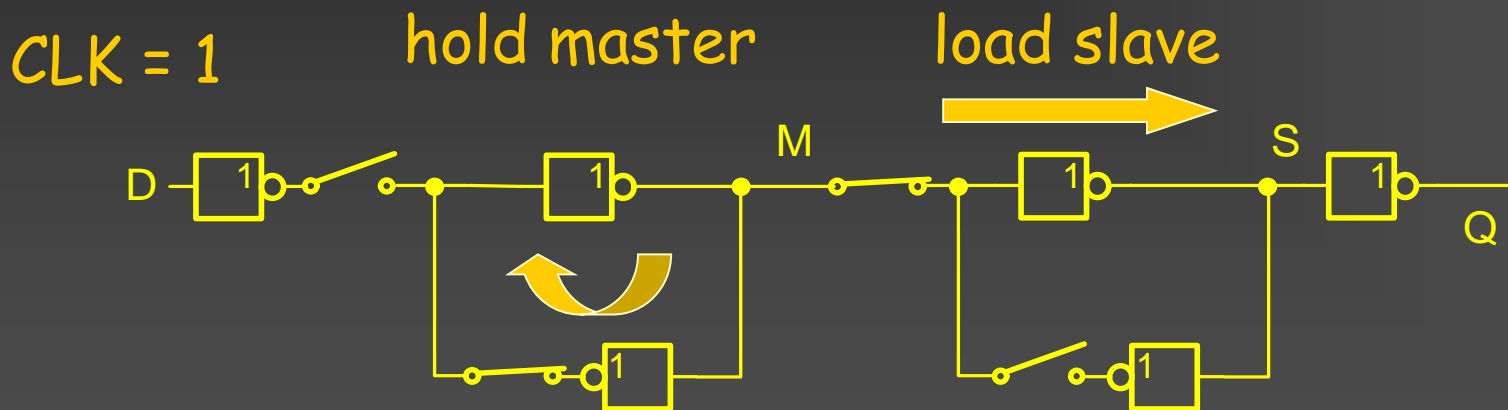 

# Decision Window beim Flip-Flop

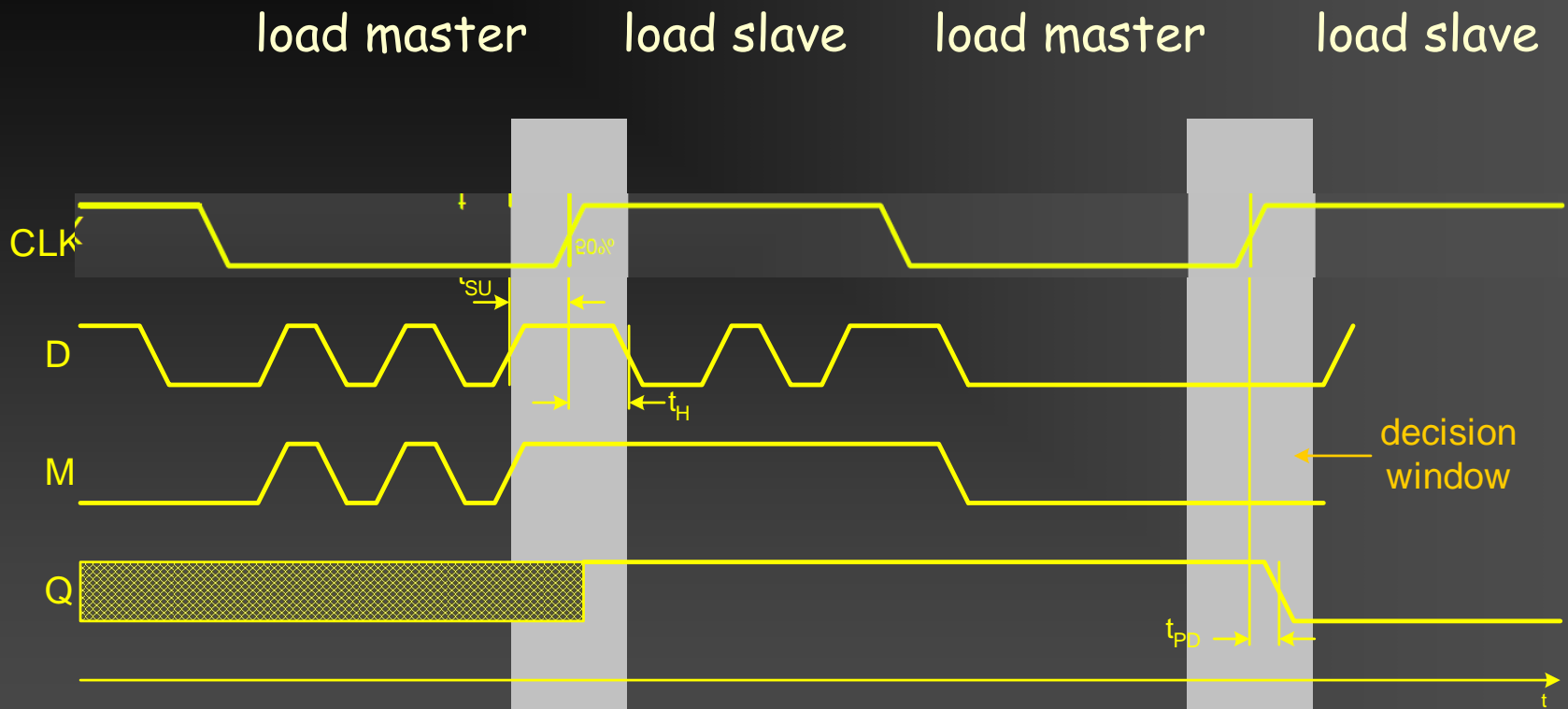



# Flip-Flop: Schaltungsaufwand


2 Latches entsprechen 36 Trans. = 9 GE,  
aber durch folgende Einsparungen

- Taktversorgung nur einmal (2 Inv.)
- Bufferung am Ausgang nur einmal (2 Inv.)
- Buffer am D-Eingang des Slave entfällt (1 Inv.)


ergibt sich ein Aufwand von

$$9 \text{ Inv.} + 4 \text{ TGs} = 26 \text{ Trans.} = 6.5 \text{ GE}$$


# Weiteres Einsparpotential

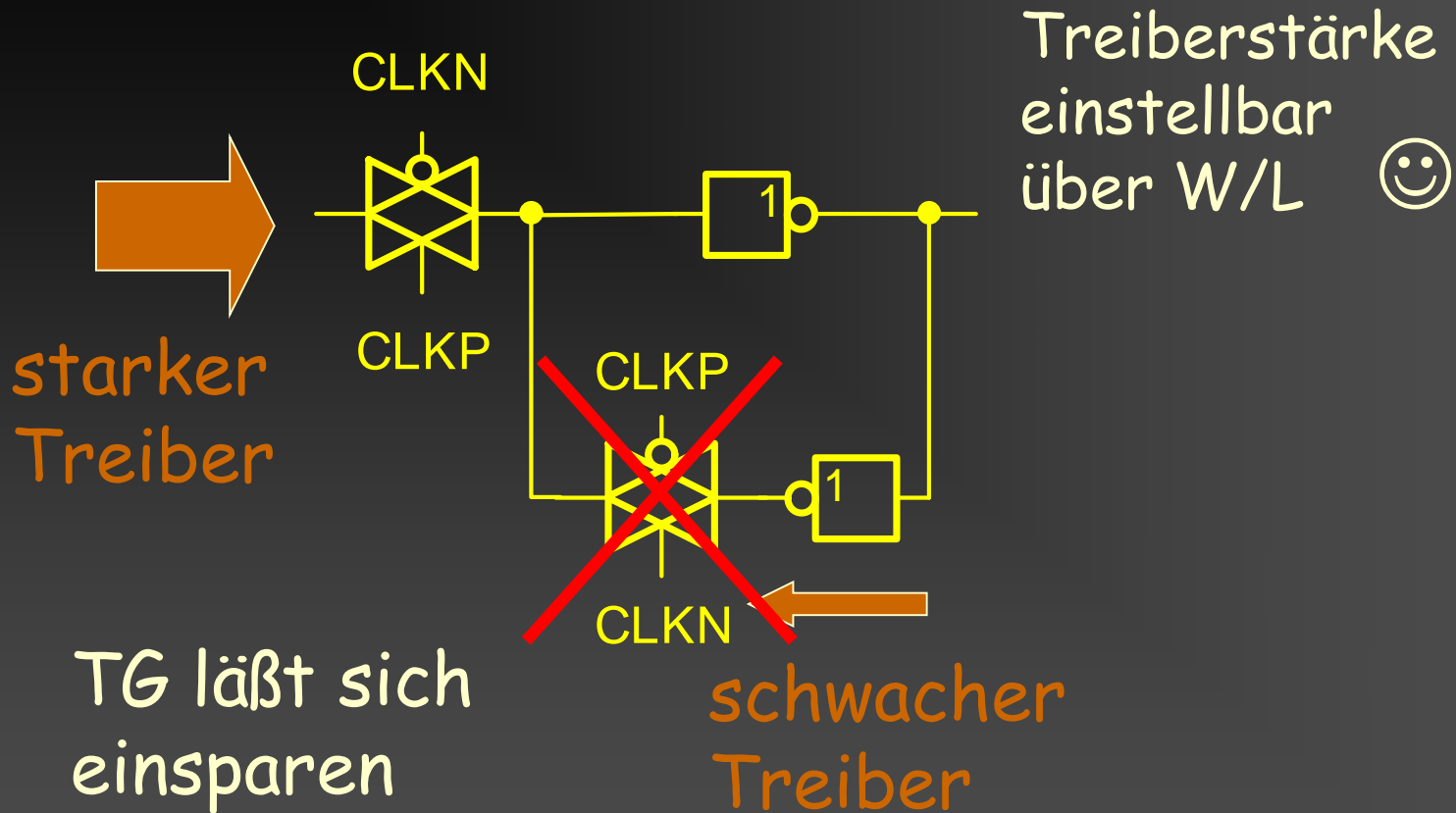

# Flip-Flop: Implementierung

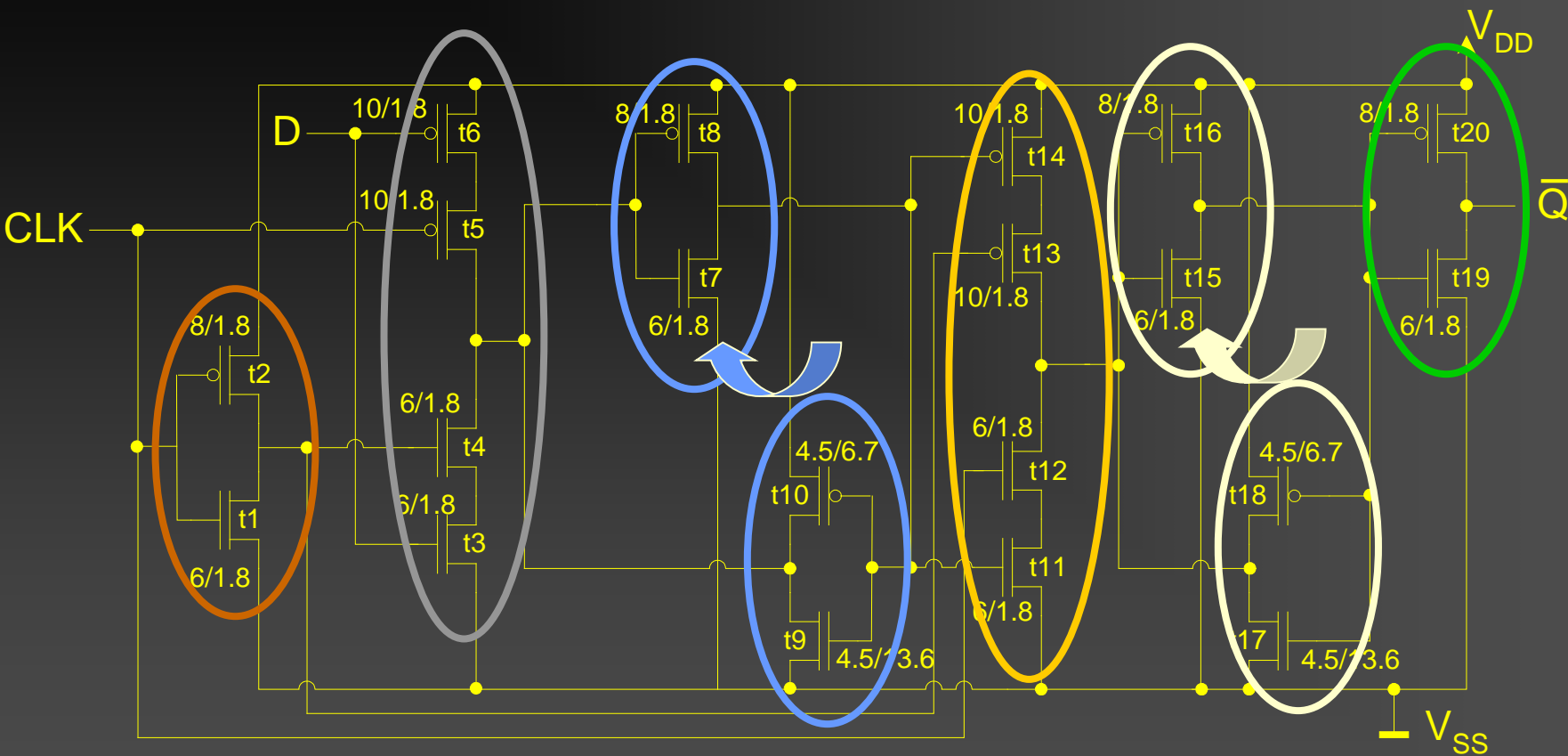

# Realisierung eines Flip-Flop

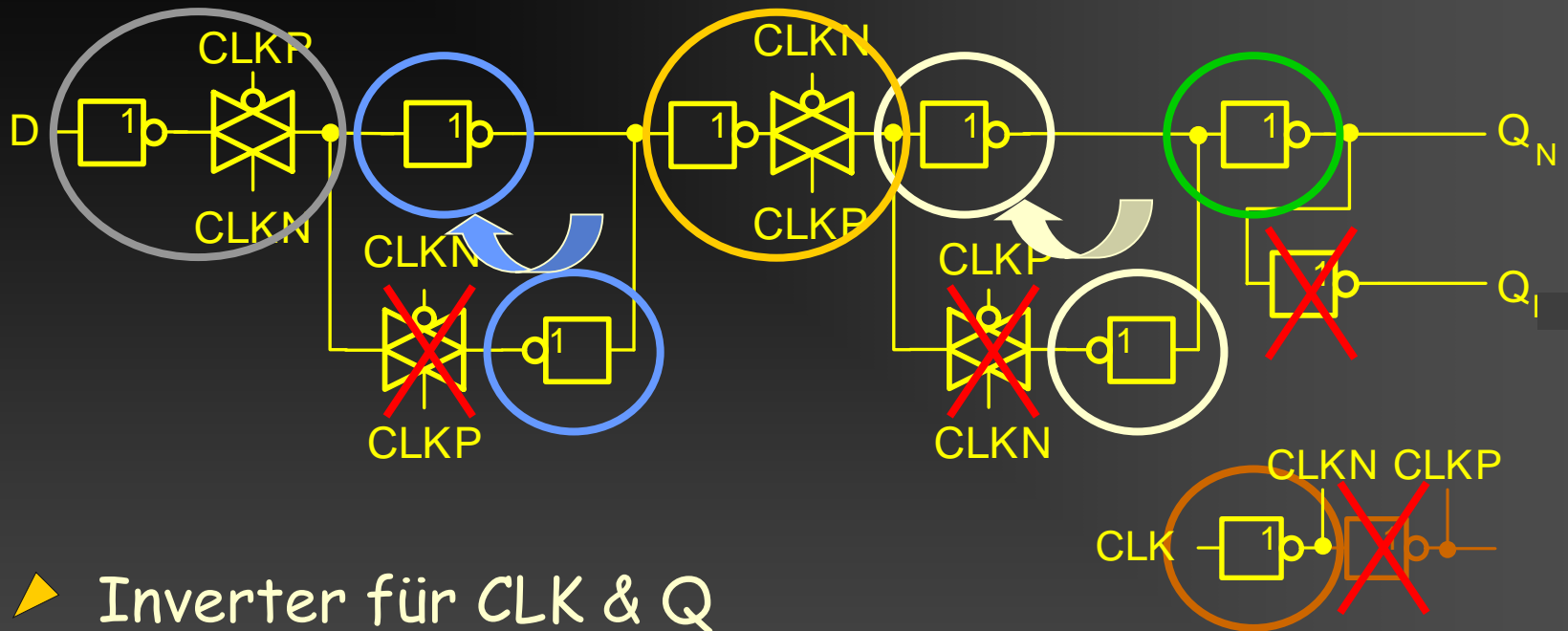

- ▶ Inverter für CLK & Q
- ▶ 2 Speicherschleifen: TGs eingespart (Treiberstärke)
- ▶ TGs jeweils am Eingang
- ▶ Buffer eingespart (definierte Verhältnisse)

# Setup/Hold bei anderen FFs ?



- ▶ Bei allen Typen von Flip-Flops und Latches gibt es die Setup/Hold-Problematik (wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung)
- ▶ Beim SR-Latch kann z.B. kann es zu Metastabilität kommen durch
  - einen zu kurzer Puls an S bzw. R, oder
  - die "gleichzeitige" (= zu rasch aufeinanderfolgende) Deaktivierung von S und R
- ▶ Es gibt kein Patentrezept gegen Metastabilität.



# Register



Ein **Register** ist ein Array von Flip-Flops.

Ein 16-bit Register ist also

- ein Array aus 16 D-Flip-Flops
- mit gemeinsamem Takt
- mit gemeinsamem Clear, Enable, etc.
- Ein- und Ausgänge sind typischerweise zu „Bussen“ zusammengefasst (Daten, Adressen)

# Realisierung eines Speichers




- ▶ Flip-Flops: ca. 20 Transistoren/Bit
- ▶ SRAM (siehe später): 6 Transistoren/Bit
- ▶ DRAM (siehe später): 1 Transistor/Bit (+1 Kondensator)
 
## Realisierung größerer Speicher...

- mittels Flip-Flops ist extrem ineffizient.
- unbedingt mittels RAM-Blöcken aus der Library realisieren.





# Überblick


- ▶ Was ist CMOS ?
- ▶ Feldeffekt-Transistor & CMOS-Prozess
- ▶ kombinatorische Logikzellen
- ▶ sequentielle Logikzellen
- ▶ **weitere Logikfamilien**

# Weitere MOS-Logikfamilien

## NMOS

nur n-Kanal FETs

Nachteil:  
„weak“ 1

 


Vorteil: Fertigung billiger (weniger Masken)

Nachteil: statischer Stromverbrauch

## PMOS


nur p-Kanal-FETs

Nachteil:  
„weak“ 0

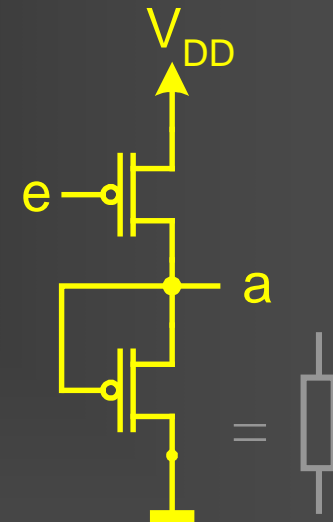
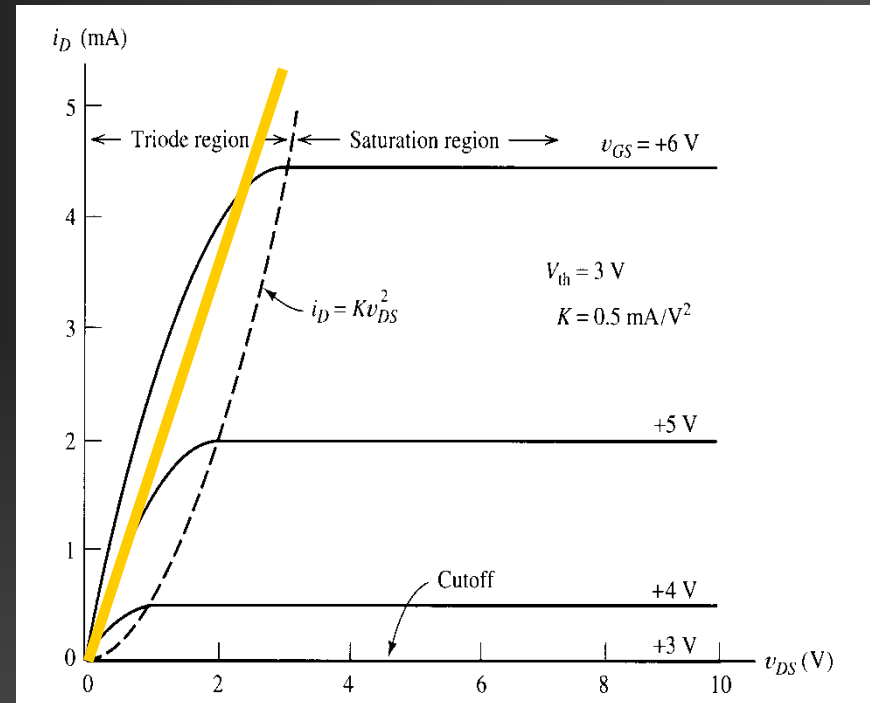
# Der FET als Widerstand

- ▶ Integration von Widerständen ist schwierig (Kohle, Metallfilm?)
- ▶ Bei geeigneter Auslegung verhält sich FET in guter Näherung wie Widerstand
- ▶ Widerstand einstellbar über Formfaktor  $W/L$



➡ Realisierung v. Widerständen dch FETs

# Bipolare Logikfamilien: TTL



## TTL (Transistor-Transistor-Logic)

- Prinzip: Logische Verknüpfungen über Dioden-Netzwerke bzw. Transistor-Schalter
- sehr ähnlich wie bei CMOS, aber mit Bipolar-Transistoren statt FETs
- verbraucht im Ruhezustand mehr Energie
- weitgehend kompatibel zu CMOS
- weitgehend von CMOS abgelöst
- legendäre 74xx-Serie (Sylvania 1963)

# Bipolare Logikfamilien: ECL



## ECL (Emitter-Coupled Logic)

- Prinzip: Umschalten von Strompfaden in Differenzverstärkern (mit Bipolartransistoren)
- Wenig Spannungshub, keine Sättigung, daher extrem schnell
- Extrem hoher Leistungsverbrauch
- Weit verbreitete 10K und 100K-Familien
- Nicht kompatibel zu CMOS und TTL
- Anwendung: Glasfaser-Interface, ATM

# Bi-CMOS Logik



... **BI**polar und **CMOS** gemischt

- ▶ Schaltung hauptsächlich in CMOS realisiert, aber
- ▶ Bipolar-Transistoren sind für höhere Ströme geeignet, daher für die Ausgangsstufen (Treiber) verwendet, z.T für direkte Ansteuerung von kleineren Motoren o.ä.
- ▶ Mischen der Technologien macht Fertigung komplizierter und daher teurer





# Zusammenfassung (1)

- ▶ Grundelement der digitalen Logik ist der **Enhancement-FET**, wobei bei CMOS der **n-Kanal-Typ** und der **p-Kanal komplementär** zum Einsatz kommen.
- ▶ Die wichtigsten Parameter des FET sind **Schwelspannung** und **Ausgangsstrom** (bzw. **Formfaktor**)
- ▶ Im Idealfall verhält sich ein FET **wie ein Schalter**: der n-Kanal-FET schließt bei 1 am Steuereingang, der p-Kanal-FET bei 0.
- ▶ Die **Idealisierung als Schalter** funktioniert nur unter geeigneten Randbedingungen. Bei genauerer Betrachtung (im Zeit oder Amplitudenbereich) verhält sich der FET wie ein analoges Bauelement.



# Zusammenfassung (2)

- ▶ Der **Inverter** ist die Grundstruktur aller Logikfunktionen. Er lässt sich technologisch einfach implementieren.
- ▶ Ersetzt man die beiden Einzeltransistoren durch einen sog. n-Stack bzw. p-Stack, so lassen sich bei geeigneter Abstimmung allgemeine logische Funktionen wie **AOI** und **OAI** implementieren, sowie als Sonderfälle auch NAND und NOR.
- ▶ Nicht invertierende Funktionen können in CMOS nicht einstufig realisiert werden.
- ▶ Weitere typische Elemente sind Transmission Gate, Multiplexer und getakteter Inverter.



# Zusammenfassung (3)

- ▶ Mittels getakteter Inverter kann ein **Latch** realisiert werden, durch Master/Slave Kombination zweier Latches ein **Flip-Flop**.
- ▶ Aufgrund der Einschwingzeit der Datenpfade (und insbesondere der Speicherschleife) darf innerhalb des „Decision-Window“ (Summe aus Setup- und Hold-Time) keine Änderung der Daten erfolgen, sonst kann **Metastabilität** auftreten.
- ▶ Die Realisierung eines ganzen Speichers mittels Flip-Flop oder Latch ist sehr ungünstig, effizienter sind hier SRAM oder DRAM.



# Zusammenfassung (4)

- ▶ Neben dem komplementären Ausgang gibt es den **Tri-State** Ausgang sowie den **Open Drain** Ausgang.
- ▶ Die CMOS-Technologie ist derzeit am weitesten verbreitet, in besonderen Anwendungen findet man jedoch auch bipolare Logikfamilien wie **TTL** oder **ECL**, oder auch **Bi-CMOS** (für hohe Treiberleistung).